

پایه یازدهم

؟

ابتدا کلید در وضعیت A قرار دارد و خازن‌های C_1, C_2, C_3 خالی می‌باشند. بعد از بستن کلید در وضعیت B ، مقدار تلفات انرژی را بیابید.

($C_1 = 4\mu F$, $C_2 = 6\mu F$, $C_3 = 7\mu F$, $C_4 = 3\mu F$)

