

پایه یازدهم

؟

در مدار شکل مقابل، اگر بار ذخیره شده در خازن C_1 برابر با $12\mu C$ باشد، ولت سنج ایده آل چه عددی را بر حسب ولت نشان می دهد؟

