

فیزیک ۱

پایه یازدهم

؟

در مدار مقاومتی زیر توان هر یک از عناصر داده شده است. جریان i را محاسبه کنید.
چه زمانی توان میتواند منفی باشد؟

✚ مدار مقاومتی: مداری که تنها از مقاومتها و منابع ولتاژ تشکیل شده است

