

پایه یازدهم

؟

در مدار زیر مقدار R_1 برابر 50 اهم و R_2 100 اهم میباشد به مدار ورودی سینوسی با دامنه 6 ولت اعمال کرده ایم نمودار ولتاژ R_2 را بر حسب زمان رسم کنید

