

فیزیک

پایه یازدهم

؟

در شکل زیر، جریان گذرنده از مقاومت ۵ اهمی را بیابید.

