

# فیزیک

پایه یازدهم

؟

در مدار رو به رو، همه مقاومت ها مشابه اند و هر مقاومت حد اکثر توان ۲۰ وات را می تواند تحمل کند. حداکثر توان الکتریکی که ممکن است در این مدار مصرف شود تا هیچ مقاومتی آسیب نبیند، چند وات است؟

